
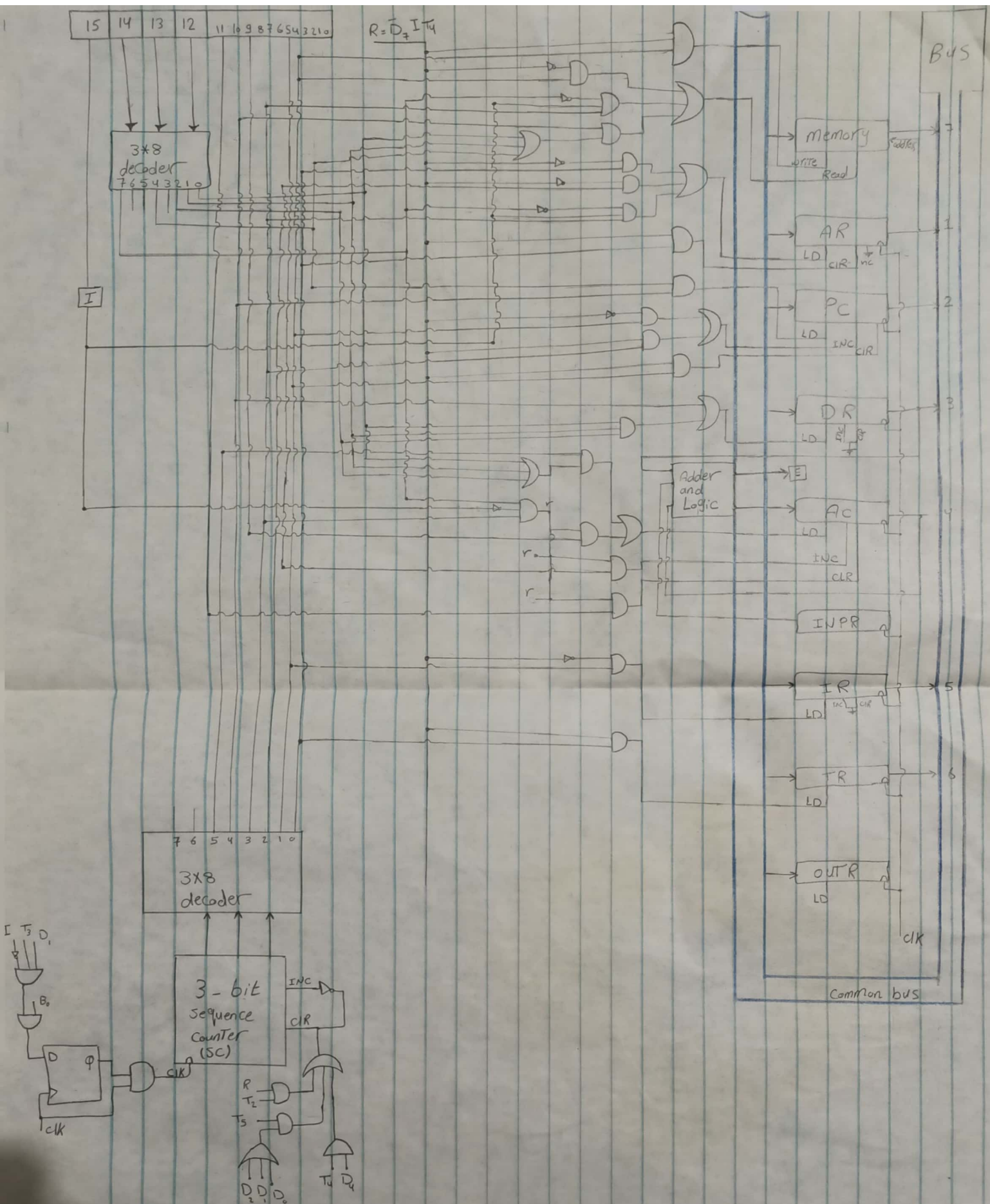


Fetch	$R'T_0:$	$AR \leftarrow PC$
	$R'T_1:$	$IR \leftarrow M[AR], \quad PC \leftarrow PC + 1$
Decode	$R'T_2:$	$D_0, \dots, D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14),$ $AR \leftarrow IR(0-11), \quad I \leftarrow IR(15)$
Indirect	$D_7IT_3:$	$AR \leftarrow M[AR]$
Interrupt:		
	$T_0T_1T_2(IEN)(FGI + FGO):$	$R \leftarrow 1$
	$RT_0:$	$AR \leftarrow 0, \quad TR \leftarrow PC$
	$RT_1:$	$M[AR] \leftarrow TR, \quad PC \leftarrow 0$
	$RT_2:$	$PC \leftarrow PC + 1, \quad IEN \leftarrow 0, \quad R \leftarrow 0, \quad SC \leftarrow 0$
Memory-reference:		
AND	$D_0T_4:$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_0T_5:$	$AC \leftarrow AC \wedge DR, \quad SC \leftarrow 0$
ADD	$D_1T_4:$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1T_5:$	$AC \leftarrow AC + DR, \quad E \leftarrow C_{out}, \quad SC \leftarrow 0$
LDA	$D_2T_4:$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_2T_5:$	$AC \leftarrow DR, \quad SC \leftarrow 0$
STA	$D_3T_4:$	$M[AR] \leftarrow AC, \quad SC \leftarrow 0$
BUN	$D_4T_4:$	$PC \leftarrow AR, \quad SC \leftarrow 0$
BSA	$D_5T_4:$	$M[AR] \leftarrow PC, \quad AR \leftarrow AR + 1$
	$D_5T_5:$	$PC \leftarrow AR, \quad SC \leftarrow 0$
ISZ	$D_6T_4:$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_6T_5:$	$DR \leftarrow DR + 1$
	$D_6T_6:$	$M[AR] \leftarrow DR, \quad \text{if } (DR = 0) \text{ then } (PC \leftarrow PC + 1), \quad SC \leftarrow 0$
Register-reference:		
	$D_7I'T_3 = r$	(common to all register-reference instructions)
	$IR(i) = B_i$	($i = 0, 1, 2, \dots, 11$)
	$r:$	$SC \leftarrow 0$
CLA	$rB_{11}:$	$AC \leftarrow 0$
CLE	$rB_{10}:$	$E \leftarrow 0$
CMA	$rB_9:$	$AC \leftarrow \overline{AC}$
CME	$rB_8:$	$E \leftarrow \overline{E}$
CIR	$rB_7:$	$AC \leftarrow \text{shr } AC, \quad AC(15) \leftarrow E, \quad E \leftarrow AC(0)$
CIL	$rB_6:$	$AC \leftarrow \text{shl } AC, \quad AC(0) \leftarrow E, \quad E \leftarrow AC(15)$
INC	$rB_5:$	$AC \leftarrow AC + 1$
SPA	$rB_4:$	If $(AC(15) = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
SNA	$rB_3:$	If $(AC(15) = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
SZA	$rB_2:$	If $(AC = 0)$ then $PC \leftarrow PC + 1$
SZE	$rB_1:$	If $(E = 0)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
HLT	$rB_0:$	$S \leftarrow 0$
Input-output:		
	$D_7IT_3 = p$	(common to all input-output instructions)
	$IR(i) = B_i$	($i = 6, 7, 8, 9, 10, 11$)
	$p:$	$SC \leftarrow 0$
INP	$pB_{11}:$	$AC(0-7) \leftarrow INPR, \quad FGI \leftarrow 0$
OUT	$pB_{10}:$	$OUTR \leftarrow AC(0-7), \quad FGO \leftarrow 0$
SKI	$pB_9:$	If $(FGI = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
SKO	$pB_8:$	If $(FGO = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$
ION	$pB_7:$	$IEN \leftarrow 1$
IOF	$pB_6:$	$IEN \leftarrow 0$

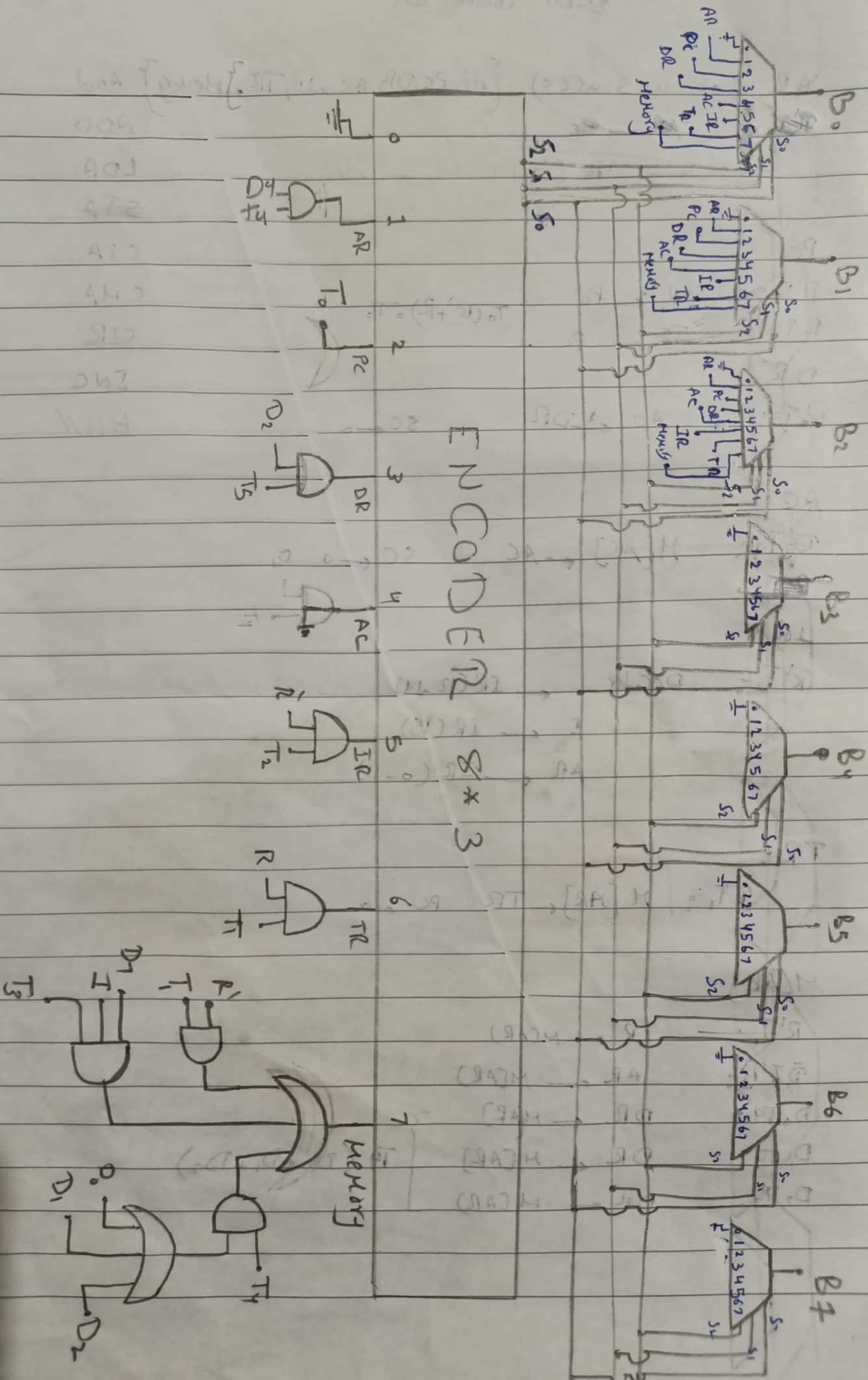



Design Accumulator


$$LD = D_0T_0 + D_1T_0 + D_2T_0 + rBg$$

$$T_0(D_0 + D_1 + D_2) + r(Bg + B_T)$$

$$+ NC - rB_F$$


IMC = 135

CLR = ✓ B11

 

20

Design Accumulator

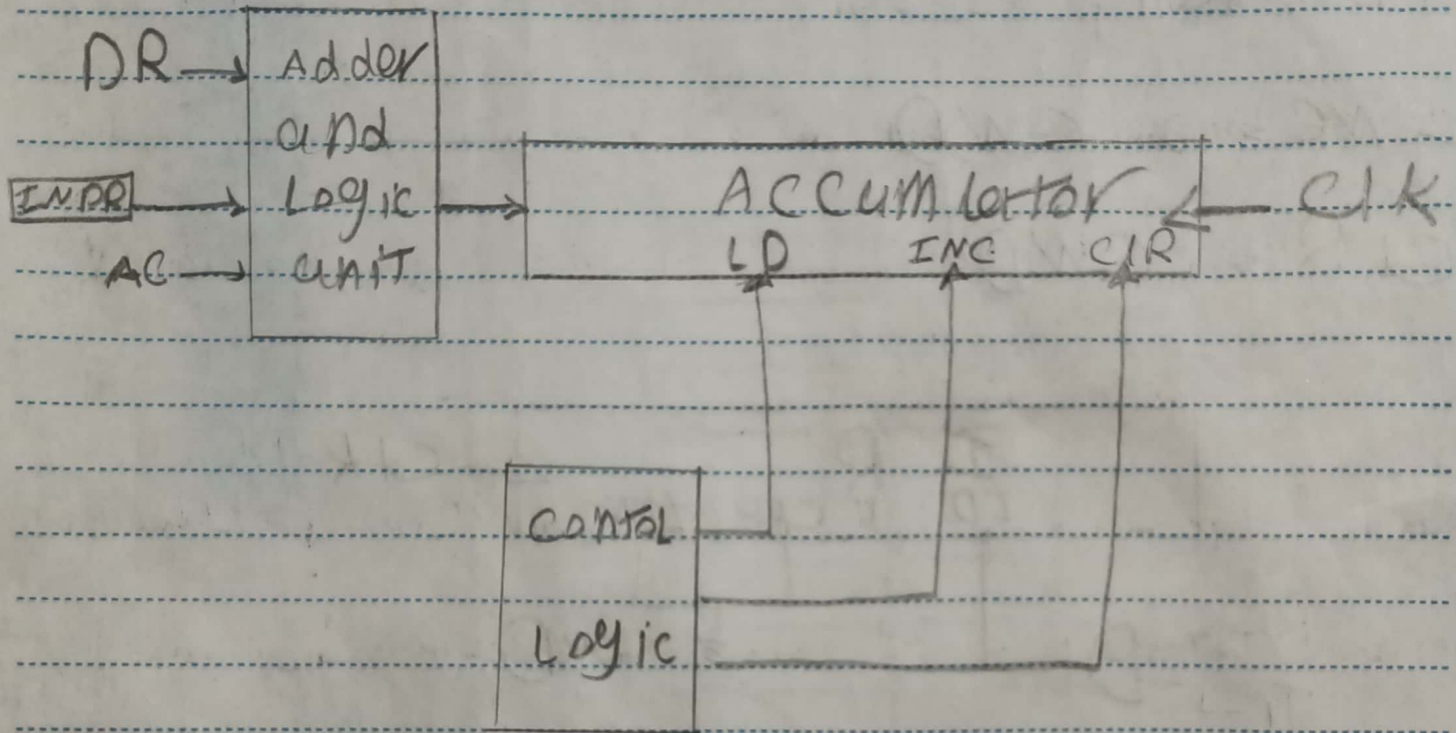

* one stage of Adder and logic *

* AND

* CLA


* ADD

* CMA

* LDA

* BUN

* INC → (control logic)

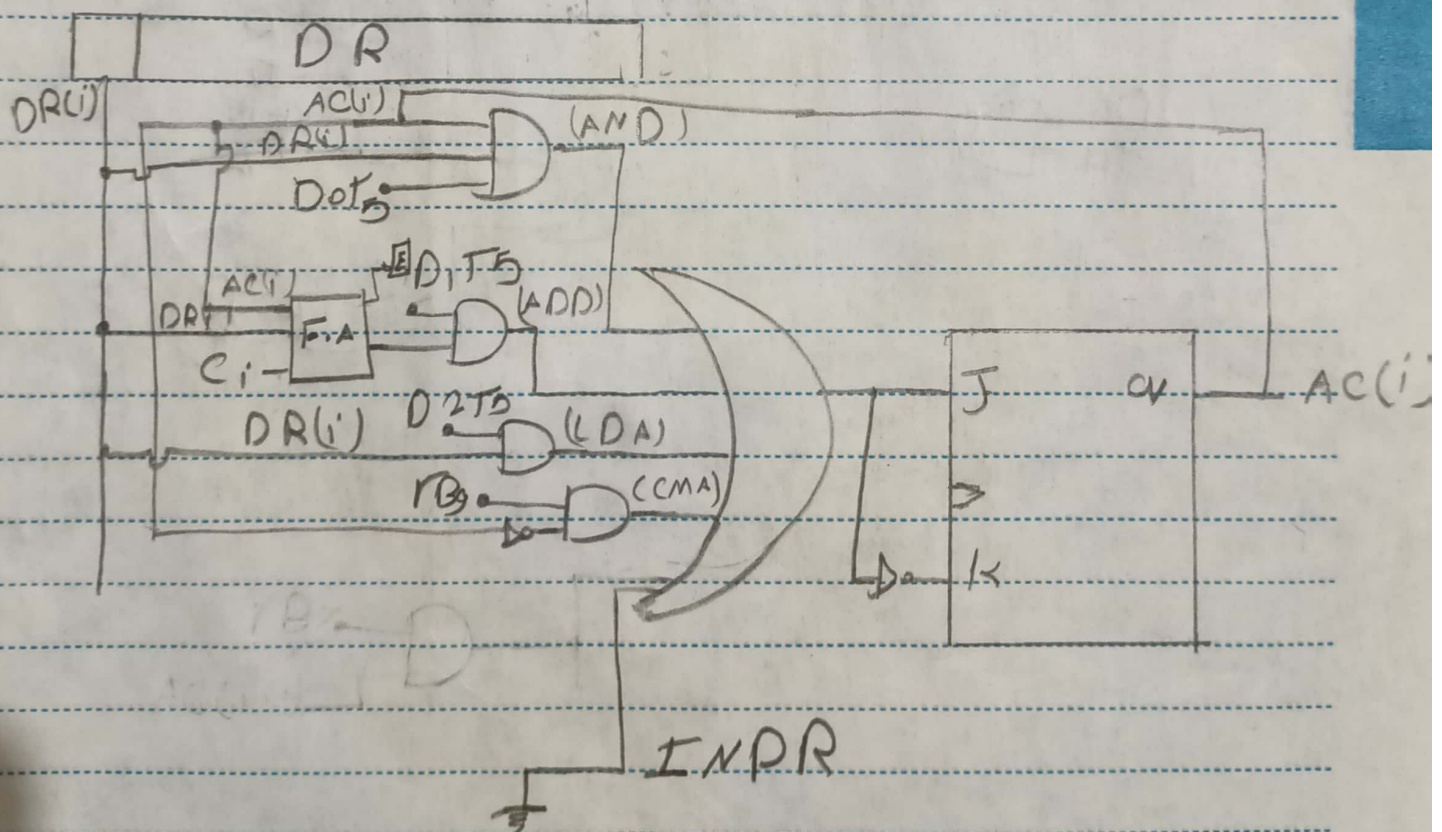


Design PC &

PC ← LD = $D_4 T_4$

INC = $\bar{R} T_1 + R T_2$

CLR = $R T_1$

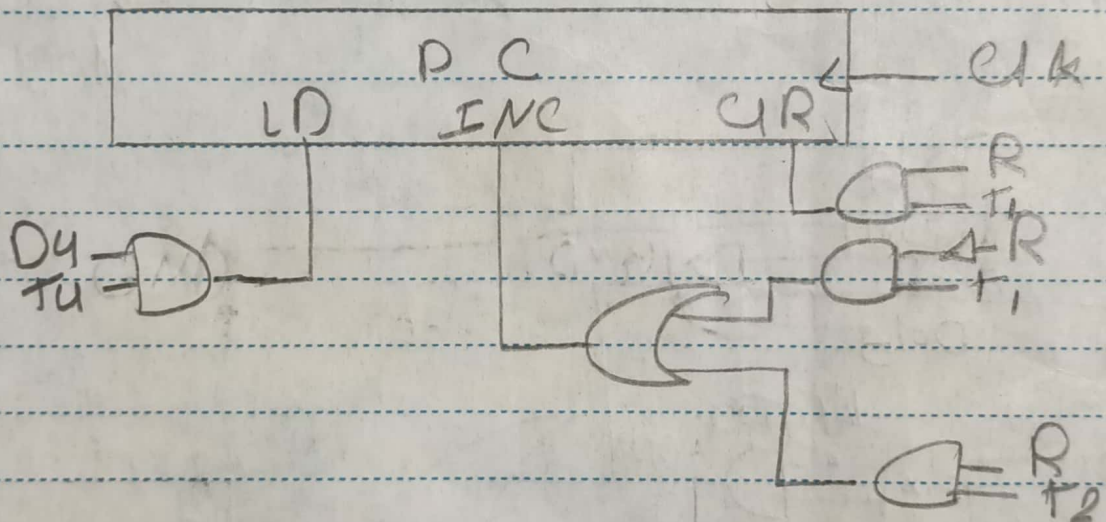


Design of R

$LD = R$ to

$CLR = GND$

$INC = GND$

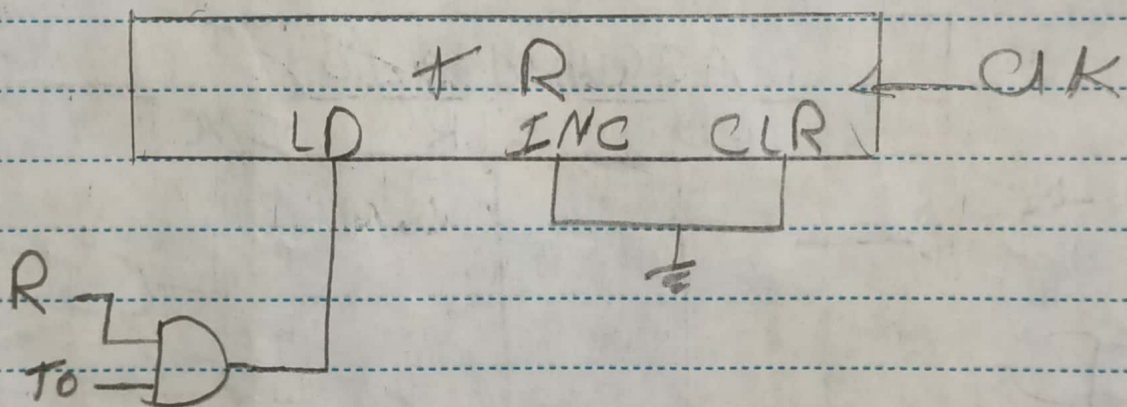


Design I R

$$LD = \bar{R} T_1$$

$$INC = 0 \text{ GND}$$

$$CLR = \text{GND}$$

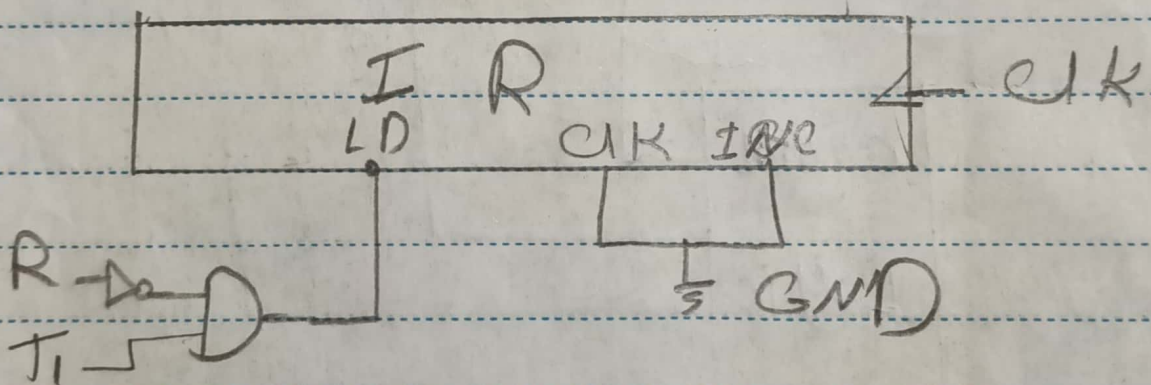


* Design Data Register *

$$LD = D_0T_4 + D_1T_4 + D_2T_4$$

$$= T_4 (D_0 + D_1 + D_2)$$

$$INC = GND$$

$$CLR = GND$$

 


Design Address register

AR ←

$$LD = \bar{R}T_0 + R\bar{T}_2 + \bar{D} + I\bar{T}_3$$

$$CIR = R\bar{T}_0$$

$$INC = 0 \rightarrow GND$$

 

Design the memory


→ M[ARJ]

Write = $\overline{RT_1} \cdot \overline{D_3} \cdot T_4$

→ M[ARJ]

$$\text{Read} = \overline{RT_1} + \overline{D_7} \cdot \overline{I} \cdot T_3 + D_0 \cdot T_4 + D_1 \cdot T_4 + D_2 \cdot T_4$$
 
$$= \overline{RT_1} + \overline{D_7} \cdot \overline{I} \cdot T_3 + T_4 (D_0 + D_1 + D_2)$$



Sequence Counter

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{CIR} &: RT_2 + D_0T_5 + D_1T_5 + D_2T_5 + D_3T_4 \\ &: RT_2 + T_5(D_0 + D_1 + D_2) + \cancel{D_3T_4} + D_4T_4 \end{aligned}$$

→ INC = Negative CIR

→ CLK

